 


VHDL除頻電路與狀態機電路



Outline

- 除頻電路
 - 非同步計數器
 - 同步計數器
 - 補充:RTL Schematic
- 延遲電路
 - 累積時脈延時
 - 基本延時電路延時
- 有限狀態機設計
 - 米利機(Mealy Machine)
 - 莫爾機(Moore Machine)



除頻器

- 為什麼需要除頻器

 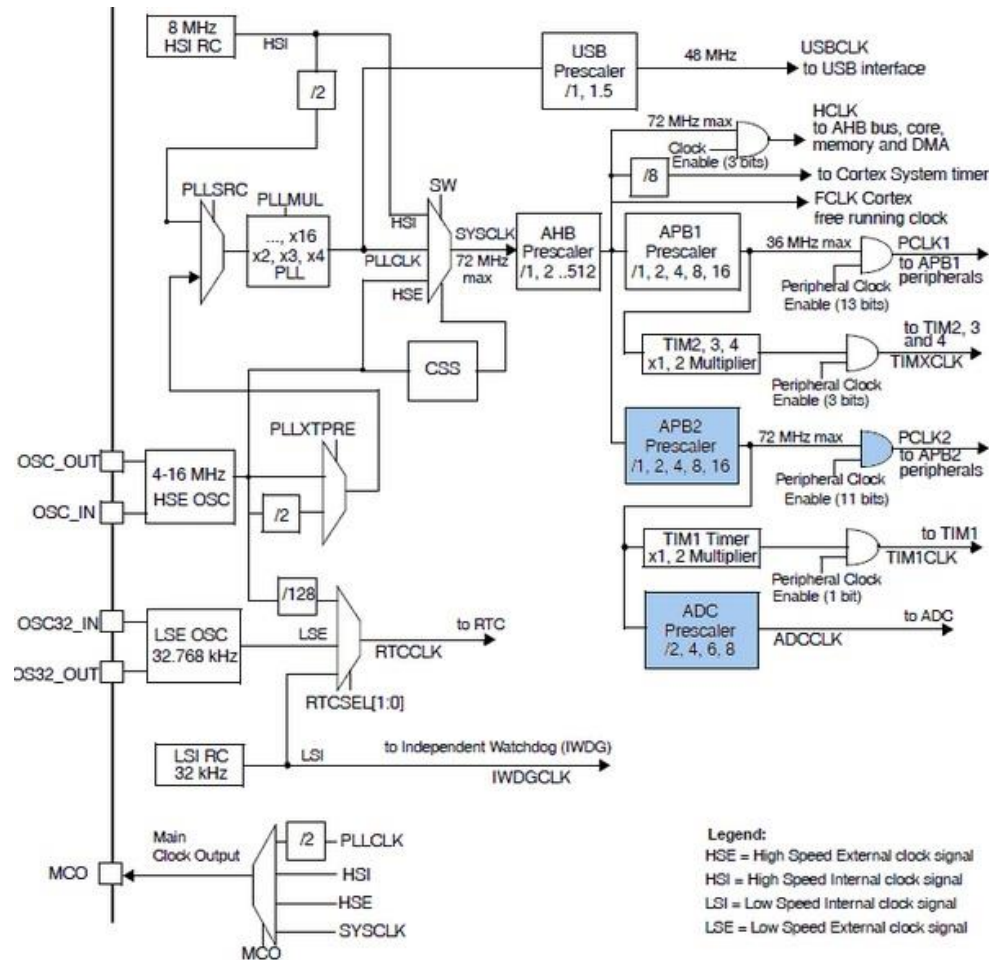


除頻器

- **非同步**計數器：

- 延遲誤差(Propagation Delay)會累積


- 基頻來源

- 有意義的頻率

 


PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	Q	\bar{Q}
1	1	↑	1	\bar{Q}	Q

CK	Q0	Q0'	Q1	Q1'	Q2	Q2'	Q3	Q3'
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1

 

• 同步計數器

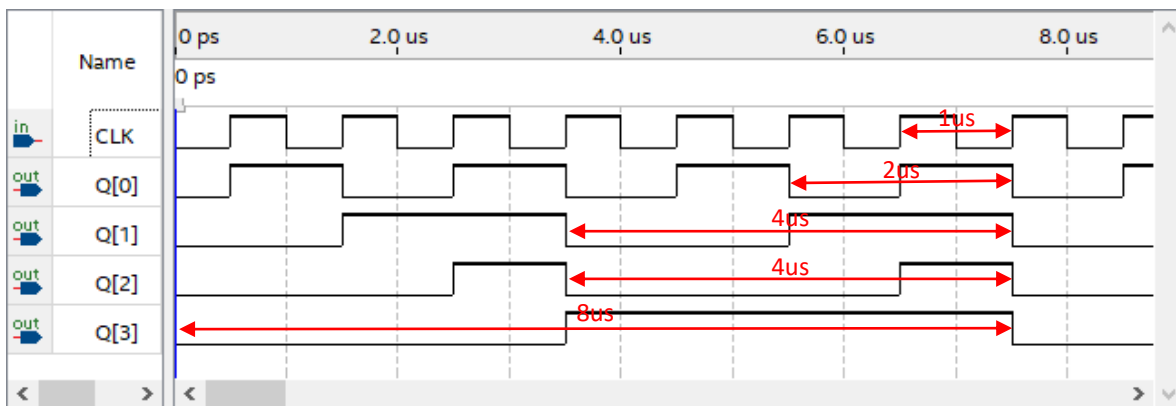

PR	CL	CK	T	Q	\overline{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\overline{Q}
1	1	\uparrow	1	\overline{Q}	Q

4位元同步下數計數器

CK	T1	Q0	Q1	Q2	Q3	
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	15
0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	0	1	10
0	1	0	1	0	1	
1	1	1	0	0	1	9
0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	8
0	1	0	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	7
0	1	1	1	1	0	
1	1	0	1	0	0	2
0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	15
0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	0	1	10
0	1	0	1	0	1	
1	1	1	0	0	1	9
0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	8
0	1	0	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	7
0	1	1	1	1	0	
1	1	0	1	0	0	2
0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0





除頻器

結論同步計數器也可以是：


1. 四位二進制加法計數器
2. (一位)十六進制計數器或模十六計數器
3. 分頻器

• 同步計數器(修正)

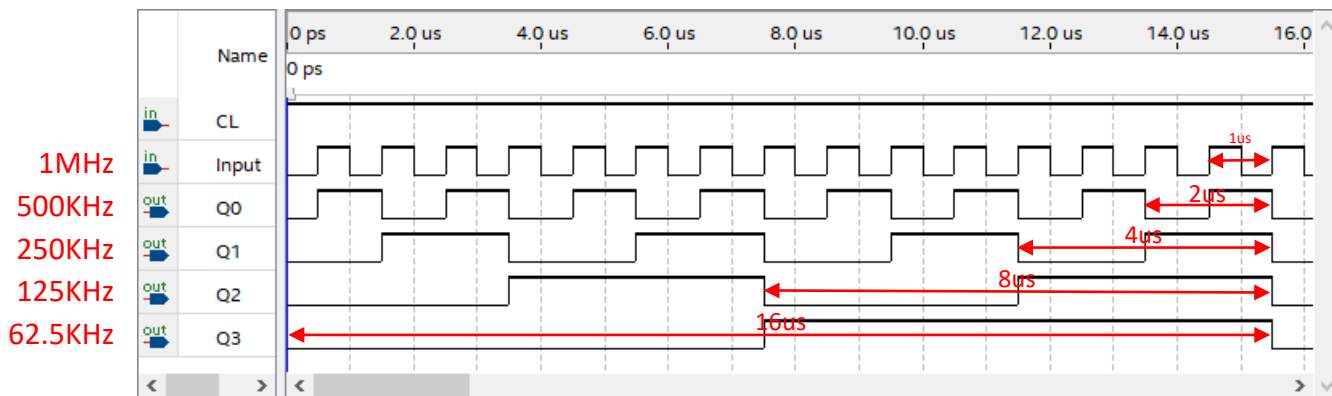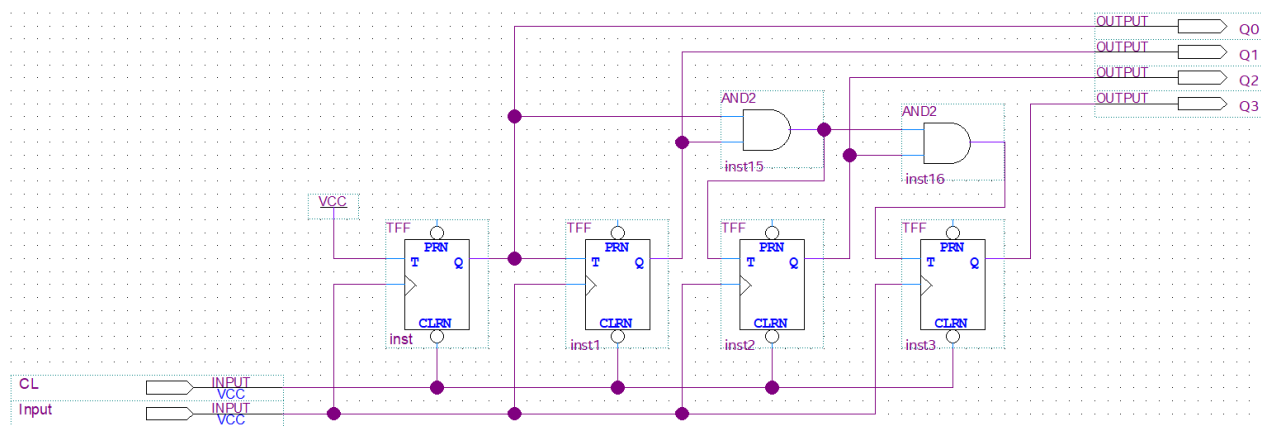



4位元同步下數計數器(修正)

CK	T1	Q0	Q1	Q2	Q3	
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	15
0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	14
0	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	1	1	13
0	1	1	0	1	1	
1	1	0	0	1	1	12
0	1	0	0	1	1	
1	1	1	1	0	1	11
0	1	1	1	0	1	
1	1	0	1	0	1	10
0	1	0	1	0	1	
1	1	1	0	0	1	9
0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	8
0	1	0	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	7
0	1	1	1	1	0	
1	1	0	1	1	0	6
0	1	0	1	1	0	
1	1	1	0	1	0	5
0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	0	4
0	1	0	0	1	0	
1	1	1	1	0	0	3
0	1	1	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	2
0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0

 



補充

- RTL Schematic

 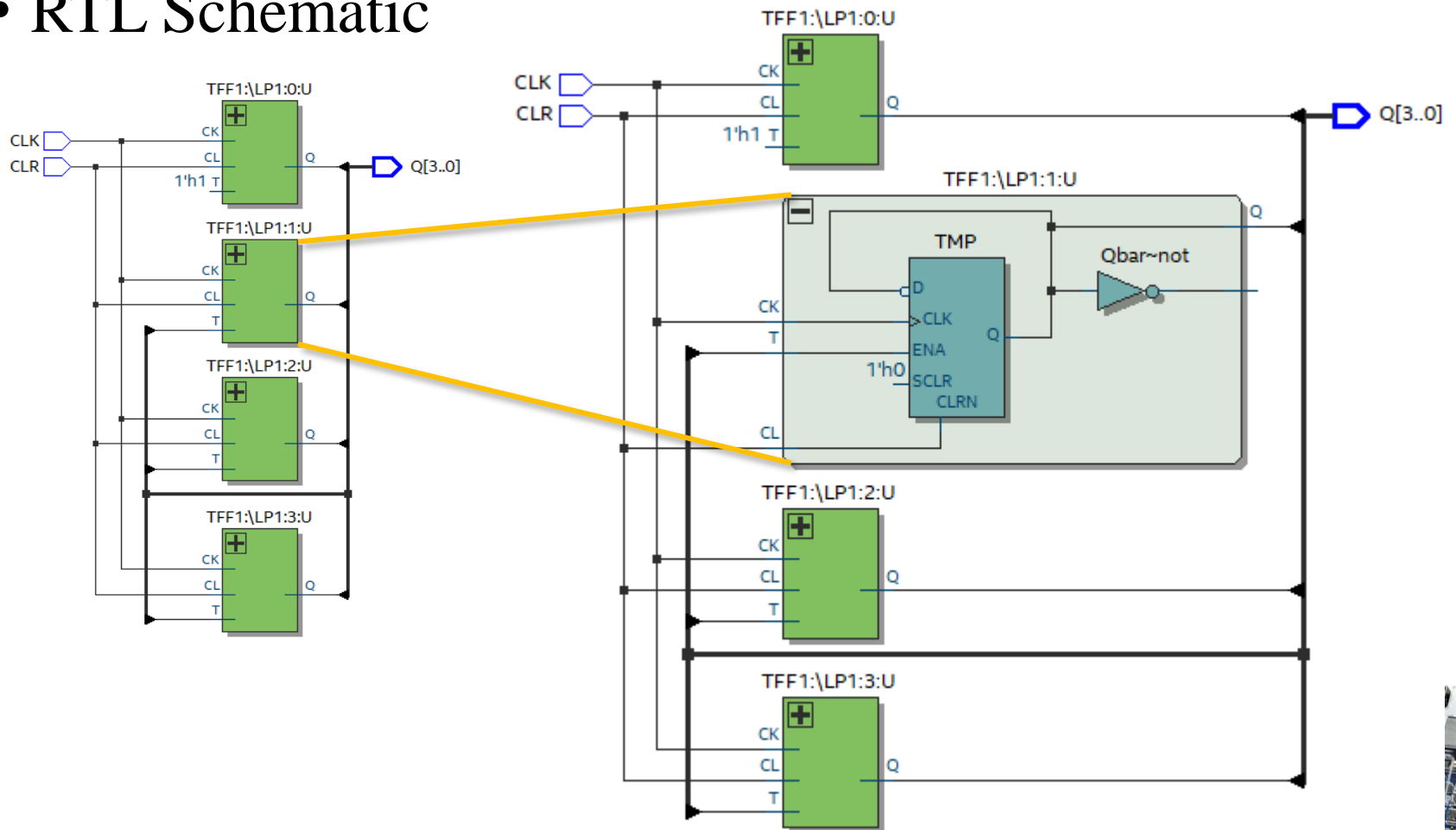

補充

 
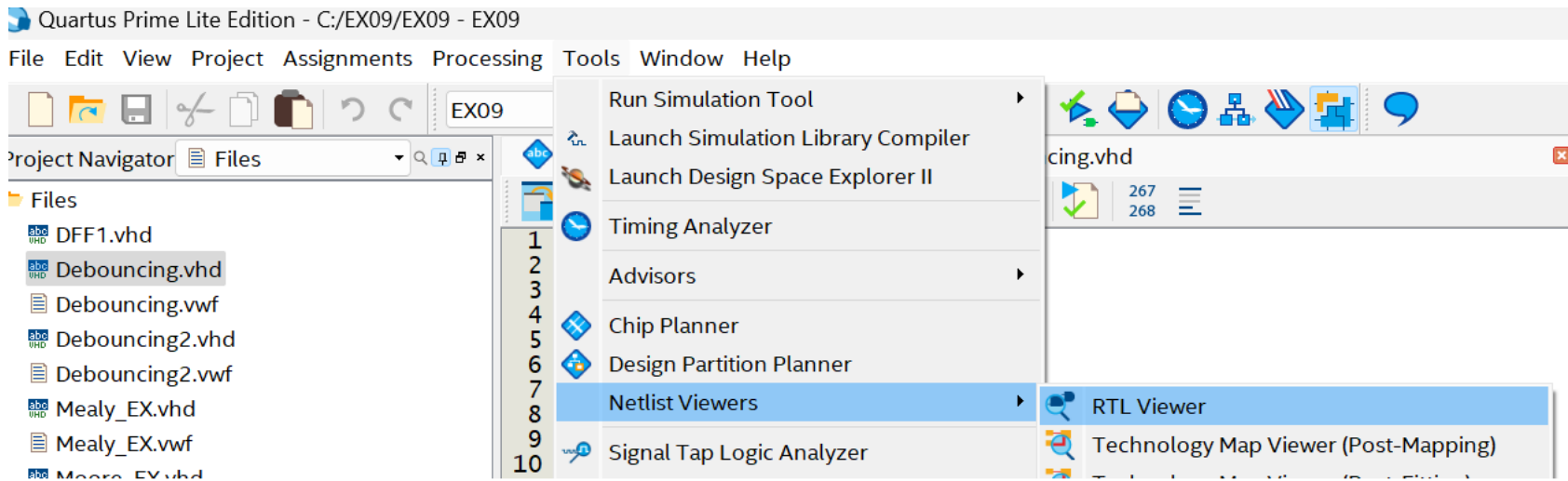
- RTL Schematic
- Tool-Netlist Viewers-RTL Viewer



延遲電路

- 累積時脈延時(1/4)
 - 延時輸出
 - 確保穩定輸入訊號
 - 防彈跳電路




PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

 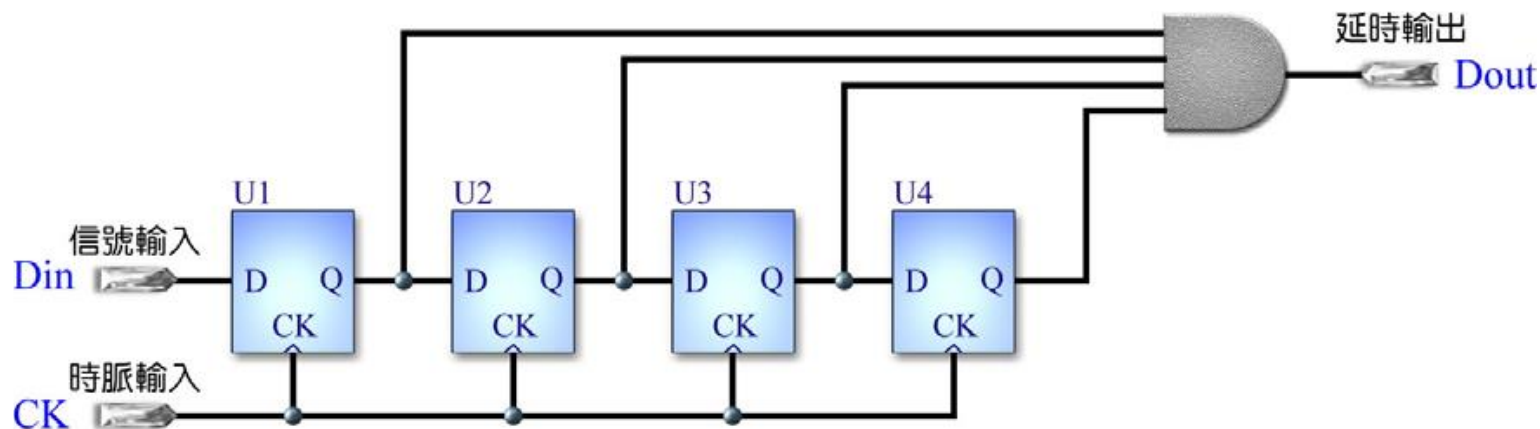

延遲電路


- 累積時脈延時(2/4)

PR	CL	CK	D	Q	\overline{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

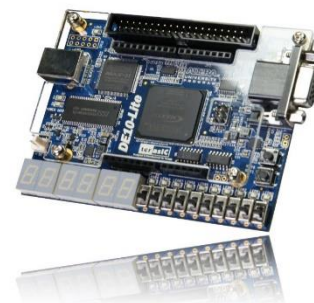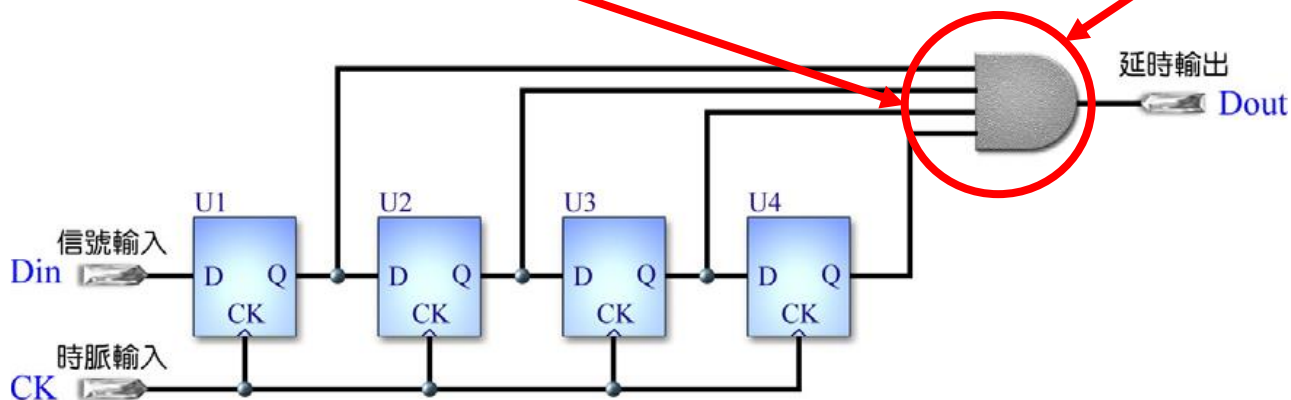 

延遲電路

- 累積時脈延時(3/4)

 

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing is
    Port( Din,CK:in std_logic;
          Dout:out std_logic);
End Debouncing;


Architecture ARCH of Debouncing is
    Component DFF1
        Port( D,CK:in std_logic;
              Q:out std_logic);
    End Component;

    signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0);
    Begin
        TMP(0) <= Din;
        Lp1:For I in 1 to 4 Generate
            U1:DFF1 Port Map(TMP(I-1), CK,TMP(I));
        End Generate;
        Dout <= TMP(4) and TMP(3) and TMP(2) and TMP(1);
    End ARCH;
```

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity DFF1 is
    Port( D,CK:in std_logic;
          Q:out std_logic);
End DFF1;

 Architecture ARCH of DFF1 is
    Begin
        Process(CK)
        Begin
            If Rising_Edge(CK) Then Q <= D;
            End If;
        End Process;
    End ARCH;
```





延遲電路

- 累積時脈延時(4/4)
 - 不使用DFF，利用VHDL直接敘述計時器

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing2 is
Port( Din,CK:in std_logic;
      Dout:out std_logic);
End Debouncing2;

 
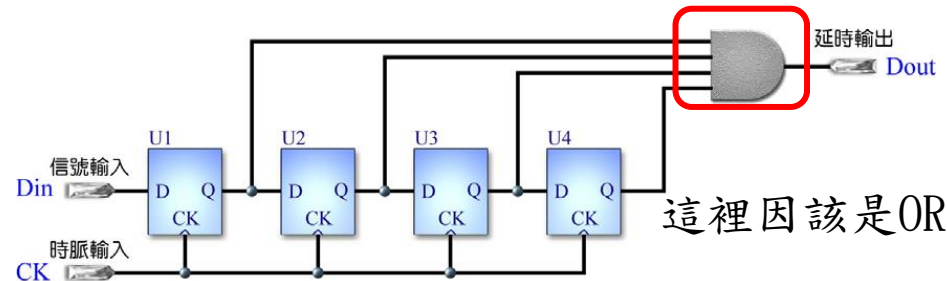
Architecture ARCH of Debouncing2 is
Begin
  Process(CK)
    Variable TMP:integer range 0 to 9;
  Begin
    If Rising_Edge(CK) Then
      If Din = '1' Then
        TMP := 0;
        Dout <= '1';
      Else
        TMP := TMP + 1;
        If TMP = 4 Then
          TMP := 0;
          Dout <= '0';
        End If;
      End If;
    End If;
  End Process;
End ARCH;
```



延遲電路

- 基本延時電路延時
 - 延時輸出

PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

  

有限狀態機設計

- **狀態機(State Machine)**

- 依據循序邏輯電路的各種狀態繪製其狀態圖或狀態表來設計電路。
- 狀態越多，電路越複雜，由於無法實作出無限多的狀態數，所以稱為有限狀態機(**Finite State Machine**)。
- 傳統數位邏輯電路設計裡，有限狀態機的設計程序相當複雜，而採用VHDL電路設計，有限狀態機的設計程序變得相對簡單。
- 有限狀態機可有多個輸入、多個輸出，而依其輸出與輸入是否相關，可區分為下列兩種：
 - 米利機(**Mealy Machine**)
 - 莫爾機(**Moore Machine**)





有限狀態機設計

• 米利機(Mealy Machine)

- 輸出狀態與目前狀態與輸入狀態有關。
 - $Q: I \times PS \rightarrow O$ (I :輸入, O :輸出, PS :目前狀態Present State)

右圖中包括S₀~S₃等4個狀態，如下說明：

  1. S₀狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至S₁狀態。
若輸入0，則輸出0且跳至S₃。
2. S₁狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至S₂狀態。
若輸入0，則輸出0且維持在S₁狀態。
3. S₂狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至S₃狀態。
若輸入0，則輸出0且跳回S₁狀態。
4. S₃狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至S₀狀態。
若輸入0，則輸出0且跳至S₁狀態。




有限狀態機設計

• 莫爾機(Moore Machine)

- 輸出狀態只受目前狀態影響，與輸入狀態無關。
- $Q : PS \rightarrow O$ (I:輸入, O:輸出, PS:目前狀態Present State)


右圖中包括**S₀~S₃**等4個狀態，如下說明：

 1. **S₀**狀態時輸出0，若輸入1，則跳至**S₁**狀態。
若輸入0，則跳至**S₂**狀態。
2. **S₁**狀態時輸出0，若輸入1，則保持在**S₁**狀態。
若輸入0，則跳至**S₂**狀態。
3. **S₂**狀態時輸出0，若輸入1，則跳至**S₃**狀態。
若輸入0，則跳回**S₀**狀態。
4. **S₃**狀態時輸出1，若輸入1，則跳至**S₀**狀態。
若輸入0，則保持在**S₃**狀態。




隨堂練習

 
- 請使用VHDL完成下列電路，並完成紀錄，包括**VHDL Source Code**、**模擬波形圖**。
 - a) 累積時脈延時電路(以DFF為基礎設計電路)並觀察RTL
 - b) 累積時脈延時電路(使用VHDL直接描述DFF電路)並觀察RTL
 - c) 米利機電路設計



- a) 莫爾機電路設計

 


 - 本次實驗完成後需助教確認正確，全部完成後，將專案與報告壓縮上傳EE-Class。
- 作業X_第X組 例如:作業9_第一組



隨堂練習(一)

- 累積時脈延時電路(以DFF為基礎設計電路)並觀察RTL

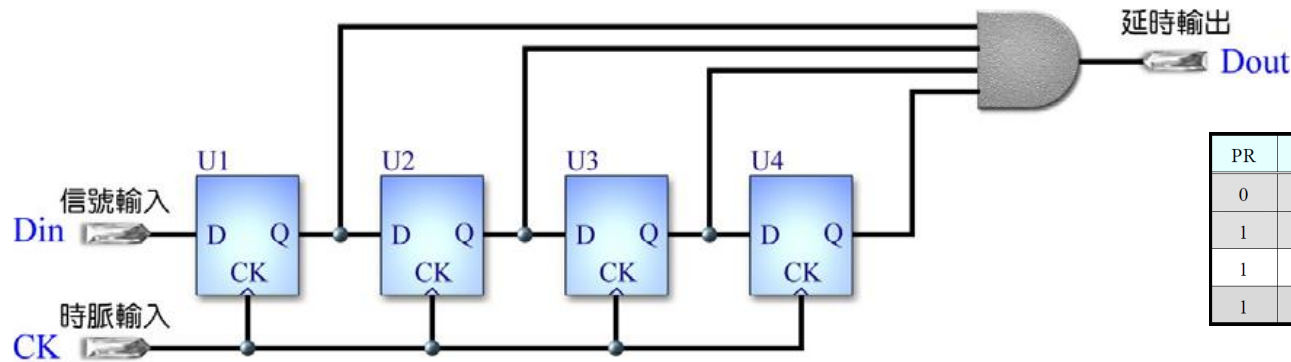

PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing is
  Port( Din,CK:in std_logic;
        Dout:out std_logic);
End Debouncing;


Architecture ARCH of Debouncing is
  Component DFF1
    Port( D,CK:in std_logic;
          Q:out std_logic);
  End Component;

  signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0);
Begin
  TMP(0) <= Din;
  Lp1:For I in 1 to 4 Generate
    U1:DFF1 Port Map(TMP(I-1), CK,TMP(I));
  End Generate;
  Dout <= TMP(4) and TMP(3) and TMP(2) and TMP(1);
End ARCH;
```

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;


Entity DFF1 is
  Port( D,CK:in std_logic;
        Q:out std_logic);
End DFF1;

 Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
  Process(CK)
  Begin
    If Rising_Edge(CK) Then Q <= D;
    End If;
  End Process;
End ARCH;
```





隨堂練習(一)

- 累積時脈延時電路(以DFF為基礎設計電路)並觀察RTL

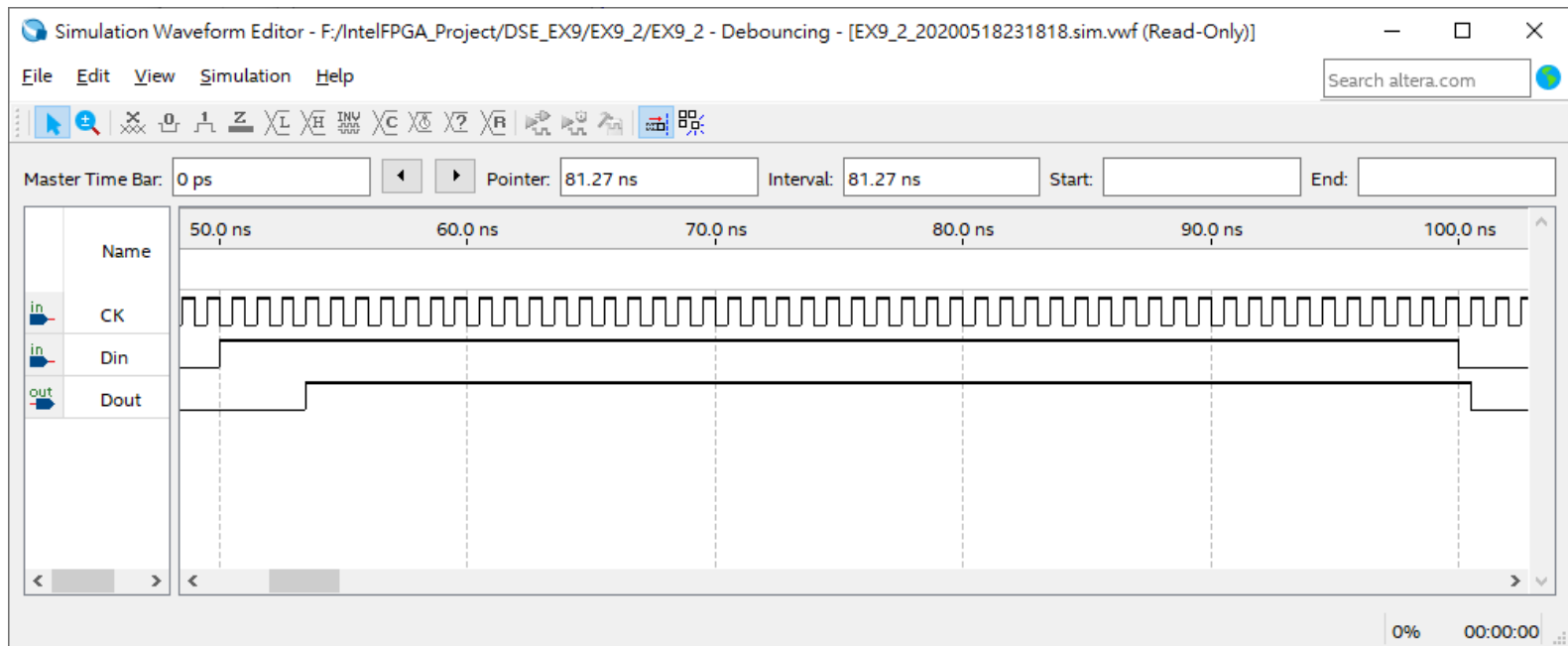

隨堂練習(一)

- 累積時脈延時電路(以DFF為基礎設計電路)並觀察RTL

 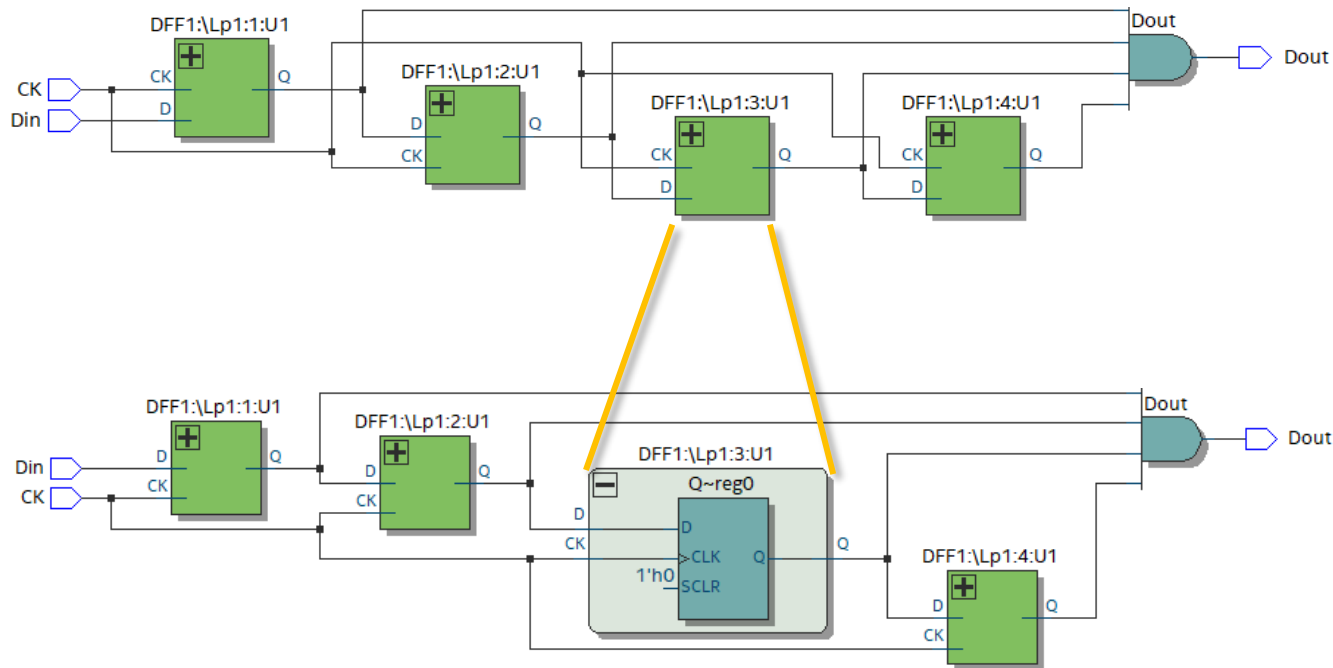


隨堂練習(二)

- 累積時脈延時電路(使用VHDL直接描述DFF電路)並觀察RTL


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing2 is
  Port( Din,CK:in std_logic;
        Dout:out std_logic);
End Debouncing2;

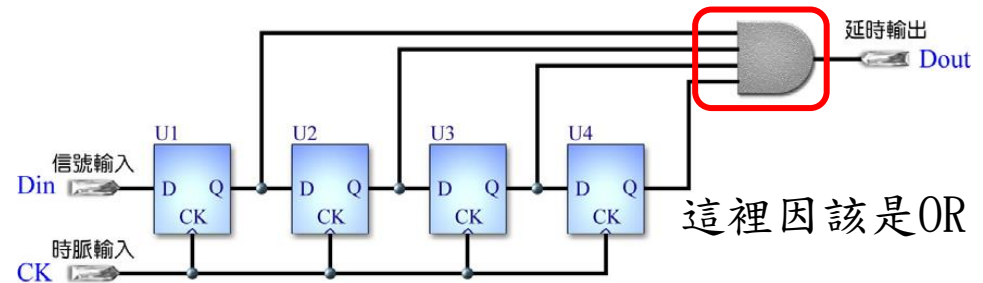Architecture ARCH of Debouncing2 is
Begin
  Process(CK)
    Variable TMP:integer range 0 to 9;
  Begin
    If Rising_Edge(CK) Then
      If Din = '1' Then
        TMP := 0;
        Dout <= '1';
      Else
        TMP := TMP + 1;
        If TMP = 4 Then
          TMP := 0;
          Dout <= '0';
        End If;
      End If;
    End If;
  End Process;
End ARCH;
```





PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

 



隨堂練習(二)

- 累積時脈延時電路(使用VHDL直接描述DFF電路)並觀察RTL

 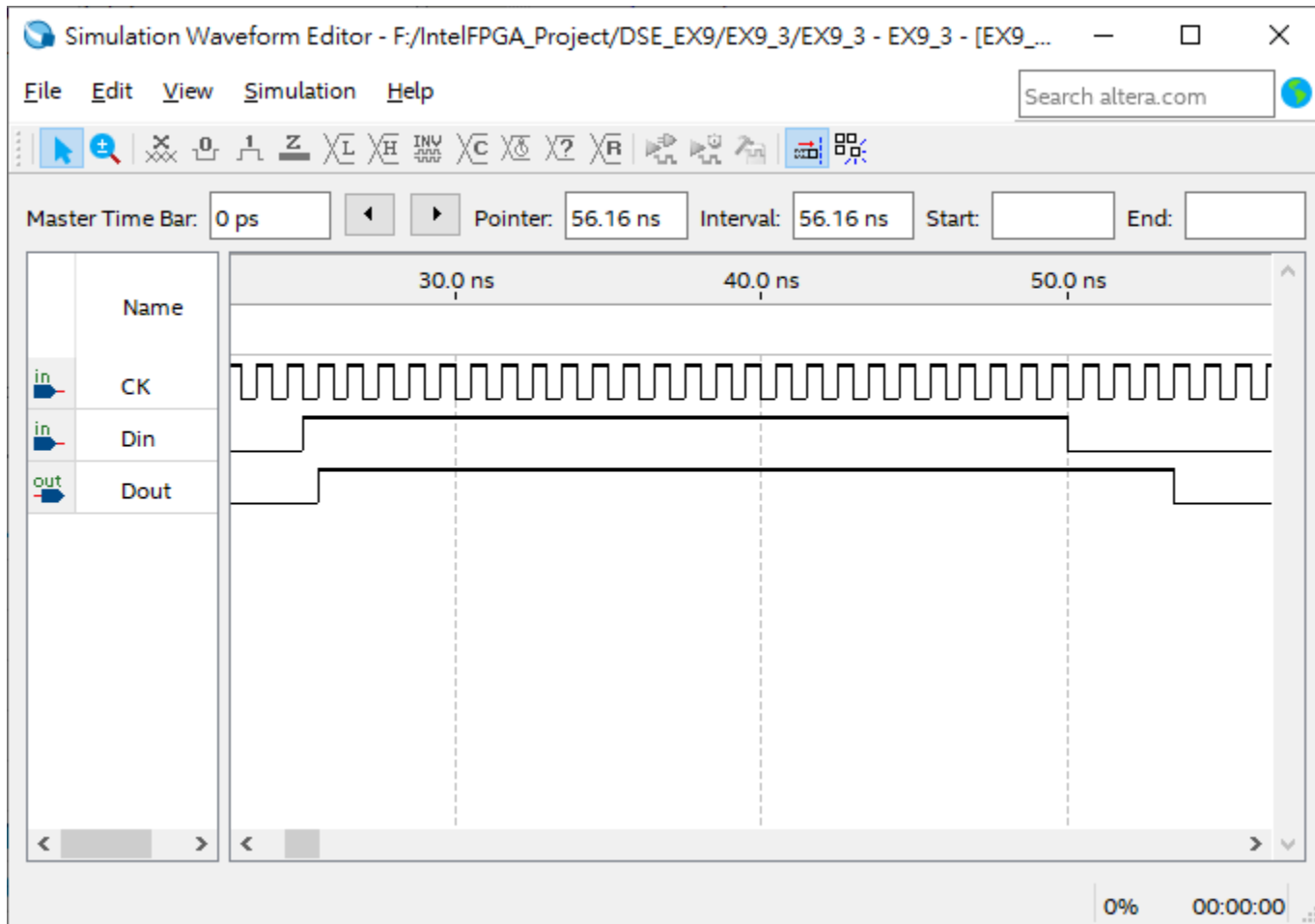


隨堂練習(二)

- 累積時脈延時電路(使用VHDL直接描述DFF電路)並觀察RTL

 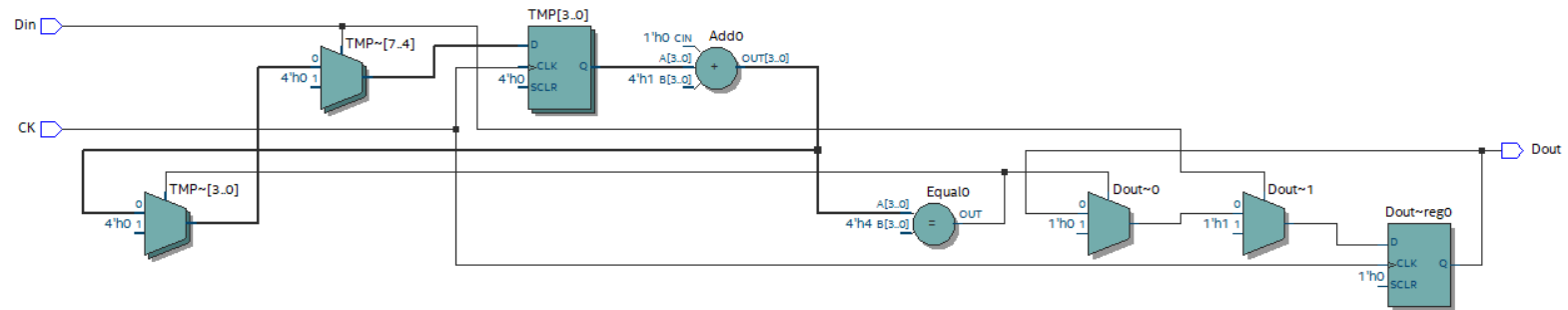

隨堂練習(三)

• 米利機電路設計(1/2)

 

右圖中包括**S0~S3**等4個狀態，如下說明：

1. **S0**狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至**S1**狀態。
若輸入0，則輸出0且跳至**S3**。
2. **S1**狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至**S2**狀態。
若輸入0，則輸出0且維持在**S1**狀態。
3. **S2**狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至**S3**狀態。
若輸入0，則輸出0且跳回**S1**狀態。
4. **S3**狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至**S0**狀態。
若輸入0，則輸出0且跳至**S1**狀態。

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Mealy_Ex is
    Port( Input,CK:in std_logic;
          PState:out integer range 0 to 9; -- 觀察用
          Output:out std_logic);
End Mealy_Ex;


Architecture FSM of Mealy_Ex is
    Type states is (S0, S1, S2, S3);
    Signal PS: states:=S0;
Begin
    Process(CK)
        Variable NS: states:=S0;
    Begin
        If Rising_Edge(CK) Then -- 以CK時脈之上升緣同步觸發
            Case PS is
                when S0 => -- S0狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S1;
                        PState <= 1;
                        Output <= '0';
                    Else
                        NS := S3;
                        PState <= 3;
                        Output <= '0';
                    End If;
                when S1 => -- S1狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S2;
                        PState <= 2;
                        Output <= '1';
                    Else
                        NS := S1;
                        PState <= 1;
                        Output <= '0';
                    End If;
                when S2 => -- S2狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S3;
                        PState <= 3;
                        Output <= '0';
                    Else
                        NS := S1;
                        PState <= 1;
                        Output <= '0';
                    End If;
                when S3 => -- S3狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S0;
                        PState <= 0;
                        Output <= '1';
                    Else
                        NS := S1;
                        PState <= 3;
                        Output <= '0';
                    End If;
                when others => null;
            End Case;
            PS <= NS;
        End Process;
    End FSM;
```

這裡因該是1




隨堂練習(三)

- 米利機電路設計(2/2)

 


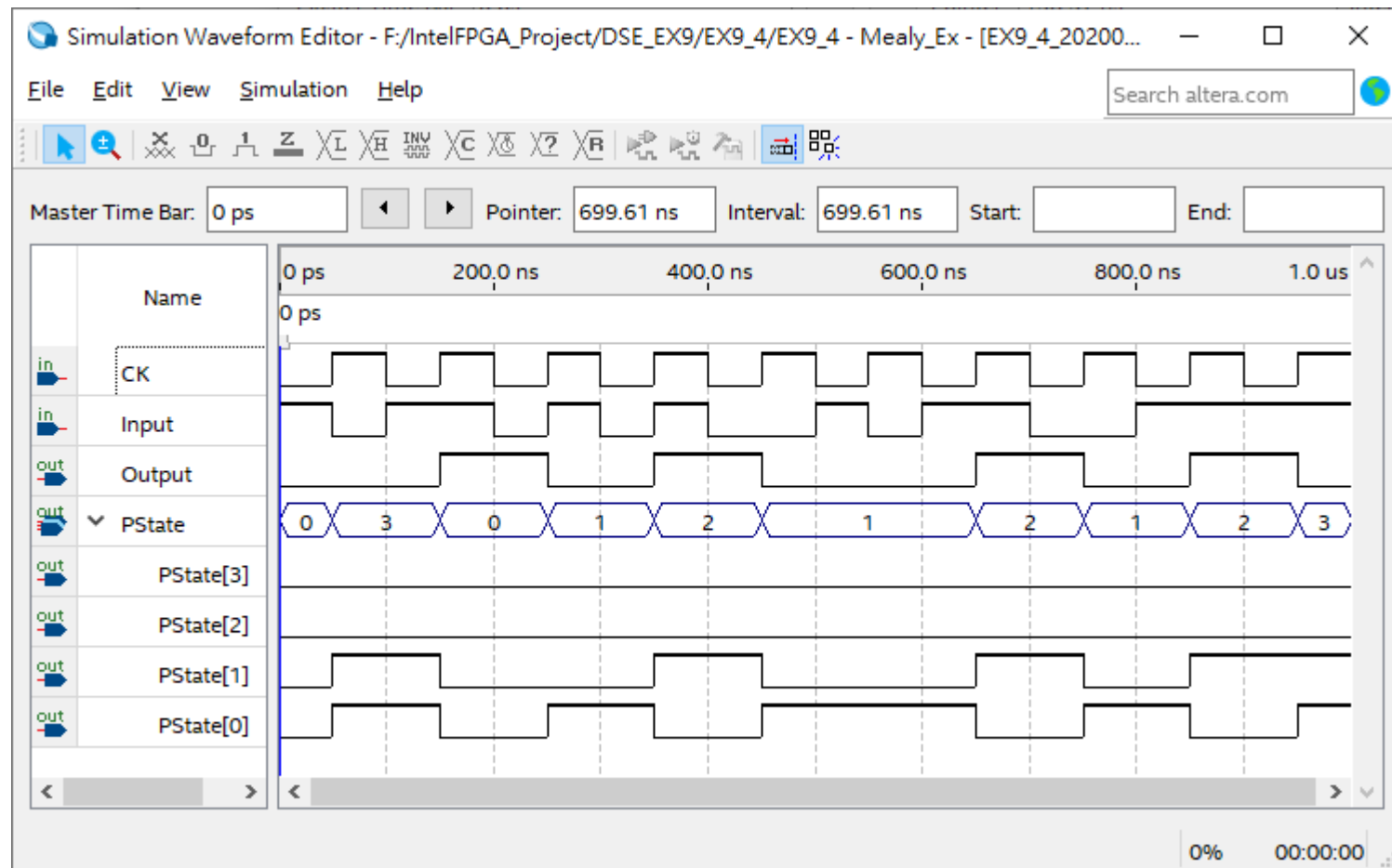End Time:1us
Grid Size:100ns
CK週期:100ns
Input:Every half grid interval



隨堂練習(四)

• 莫爾機電路設計(1/2)

 

右圖中包括**S0~S3**等4個狀態，如下說明：

1. **S0**狀態時輸出0，若輸入1，則跳至**S1**狀態。
若輸入0，則跳至**S2**狀態。
2. **S1**狀態時輸出0，若輸入1，則保持在**S1**狀態。
若輸入0，則跳至**S2**狀態。
3. **S2**狀態時輸出0，若輸入1，則跳至**S3**狀態。
若輸入0，則跳回**S0**狀態。
4. **S3**狀態時輸出1，若輸入1，則跳至**S0**狀態。
若輸入0，則保持在**S3**狀態。


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity Moore_Ex is
    Port( Input,CK:in std_logic;
          PState:out integer range 0 to 9; -- 觀察用
          Output:out std_logic);
End Moore_Ex ;

Architecture FSM of Moore_Ex is
    Type states is (S0, S1, S2, S3);
    Signal PS: states:=S0;
Begin
    Output <= '1' when PS=S3 Else '0';
    Process(CK)
        Variable NS: states:=S0;
    Begin
        If Rising_Edge(CK) Then -- 以CK時脈之升緣同步觸發
            Case PS is
                when S0 => -- S0狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S1;
                        PState <= 1;
                    Else
                        NS := S2;
                        PState <= 2;
                    End If;
                when S1 => -- S1狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S1;
                        PState <= 1;
                    Else
                        NS := S2;
                        PState <= 2;
                    End If;
                when S2 => -- S2狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S3;
                        PState <= 3;
                    Else
                        NS := S0;
                        PState <= 0;
                    End If;
                when S3 => -- S3狀態的處理
                    If Input='1' Then
                        NS := S0;
                        PState <= 0;
                    Else
                        NS := S3;
                        PState <= 3;
                    End If;
                when others => null;
            End Case;
            PS <= NS;
        End Process;
    End FSM;
```



隨堂練習(四)

- 莫爾機電路設計(2/2)

 

End Time:1us
Grid Size:100ns
CK週期:100ns
Input:Every half grid interval

